
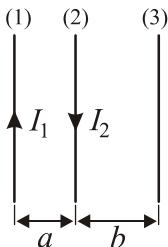


ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ II

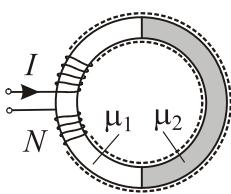


1. Три танка паралелна проводника неограничене дужине леже у истој равни и распоређени су као на слици. Кроз проводнике 1 и 2 протичу струје I_1 и I_2 , задатих смерова, а кроз проводник 3 струја I_3 . Систем се налази у вакууму. Ако су познате струје I_1 и I_2 одредити струју I_3 тако да сила на проводник 2 буде једнака нули. Са тако одређеном струјом I_3 одредити подужне силе на проводнике 1 и 3. Познато је: $I_1 = 10\text{ A}$, $I_2 = 20\text{ A}$, $a = 20\text{ cm}$, $b = 60\text{ cm}$.



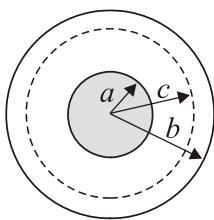
2. Танак торус са N густо и равномерно намотаних навојака танке жице, дужине средње линије l_{sr} и површине попречног пресека S , састоји се од два једнака дела начињена од различитих материјала, релативних магнетних пермеабилности μ_{r1} и μ_{r2} (слика). Ако је позната вредност магнетне индукције у торусу, B , одредити струју I кроз торусни намотај. Нумерички подаци:

$$l_{sr} = 20\pi \text{ cm}, S = 2\text{ cm}^2, \mu_{r1} = 0.9, \mu_{r2} = 1.1, N = 400, B = 0.4 \text{ mT}.$$



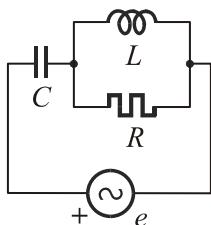
3. Полупречник унутрашњег проводника коаксијалног кабла је a , док је спољашњи проводник занемариве дебљине и полупречника b . Проводници кабла су начињени од неферомагнетног материјала ($\mu \approx \mu_0$) и кроз њих протиче стална једносмерна струја I . Одредити полупречник цилиндричне површине c (слика) тако да је подужна енергија магнетног поља локализована унутар и ван те површине једнака.

Бројни подаци: $a = 0.5\text{ mm}$, $b = 3\text{ mm}$.



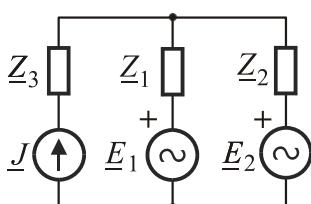4. Коло, приказано шемом на слици, приклучено је на идеални генератор електромоторне сile $e = E_m \cos \omega t$. Одредити активну снагу генератора и тренутну вредност струје кроз калем. Нумерички подаци:


$$E_m = 240 \text{ V}, \omega = 10^3 \text{ rad/s}, C = 5\mu \text{ F}, L = 0.2 \text{ H}, R = 100\Omega.$$



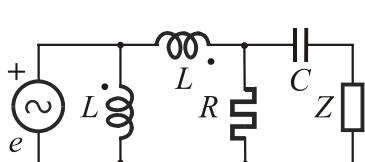5. У колу, приказаном шемом на слици, познате су вредности свих елемената:

$$\underline{E}_1 = -j2 \text{ V}, \underline{E}_2 = (4+j2) \text{ V}, \underline{J} = 2 \text{ A}, \\ \underline{Z}_1 = (2+j2)\Omega, \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = (2-j2)\Omega.$$

Израчунати комплексне снаге свих генератора.



6. У колу, које је приказано шемом на слици, познато је:

$$e = 2\sqrt{2} \cos(10^4 t + \pi/4) \text{ V}, R = 3\Omega, C = 50\mu \text{ F}, L = 0.4 \text{ mH}, k = 0.5.$$

Одредити елементе импеданса Z да би се на њој развијала максимална активна снага и за тај случај израчунати комплексне снаге на импеданси, кондензатору и отпорнику.

Напомена: Први, други, четврти и пети задатак вреде по 20 поена, а трећи и шести вреде по 10 поена.